

## コンデンサーのエネルギー

問 題 電圧  $V_1$  で電荷  $Q_1$  に充電されたコンデンサーをより高い電圧  $V_2$  で追加充電して電荷が  $Q_2$  になったとする。電池が供給した仕事(電力量) $\Delta W$  はいくらか。

この問題の解答として,次のうちどれが正しいと思いますか?

- (1) 電圧 V で電荷 Q に充電されたコンデンサーのエネルギーは, U=QV/2 だから , その差が電池の供給した仕事である。  $\Delta W=U_2-U_1=(Q_2V_2-Q_1V_1)/2$
- (2) 電圧Vで電荷Qに充電するのに必要な仕事(電力量)は,W=QVだから,その差が電池の供給した仕事である。  $\Delta W=W_2-W_1=Q_2V_2-Q_1V_1$
- (3) 追加する電荷は, $\Delta Q=Q_2-Q_1$  だから,これを電位差  $V_2$  だけ引き上げる仕事を電池が供給する。したがって,  $\Delta W=\Delta QV_2=(Q_2-Q_1)V_2$

どれも正しいように思えて,迷いませんか? この迷いを解くカギは,コンデンサーを充電する仕事(電池が供給するエネルギー)QV とコンデンサーに蓄えられるエネルギーQV/2 の差がどこからくるのかを理解することにあります。


## コンデンサーのエネルギー

コンデンサーに蓄えられるエネルギーが QV/2 であることは , コンデンサーの放電によるエネルギー放出を考えるとわかりやすいと思います。

はじめの電位差は V ですが,電荷の流出  $\Delta Q$  とともに電位差 V(Q) は減少していきます。全放出エネルギーは, $V(Q)\Delta Q$  の総和(積分)となり,右図の三角形の面積に相当します。したがって,コンデンサーに蓄えられるエネルギー U は,

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} Q V$$

となります。

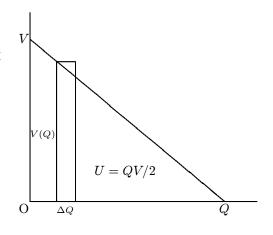


## 定電圧充電とジュール熱損失

次に一定の端子電圧 V をもつ電池により,コンデンサを電荷 Q に充電することを考えます。このとき電池が供給する仕事(電力量)W は,電荷 Q を電位差 V だけもちあげるのですから,W=QV になります。しかし,コンデンサーに蓄えられるエネルギーは前述のように QV/2 でしかありません。あと半分のエネルギーはどこにいってしまったのでしょう? 結論からいえば Q がコンデンサーまで移動するときにジュール熱として失われたのです。

たとえば、充電のはじめにはコンデンサーは電位差0ですから、電荷の移動に要する仕事は0であるにもかかわらず、電池は電位差Vまでもちあげてしまうのです。コンデンサーにおさまるまでに電荷は電位差Vをおっこちて外部に仕事をします。真空中では電荷が加速されて運動エネルギーになるわけですが、電流で学習したように導体中ではその分がジュール熱として逃げることになります。

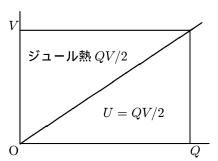こうしてジュール熱の損失をともないながら電荷がコンデンサーに移動していくと,しだいにコンデンサーの電位差も増加し,電池との落差が小さくなるにしたがって電流も減少していき,コンデンサーが満充電されるころにはジュール熱による損失も0に収束するというわけです。






## コンデンサーの貯水池モデル

電場を重力場,電位差を高さ,電流を水流にたとえることは理解を助けるよい類推になりますが,その線で行けばコンデンサーは貯水池ということになるでしょうか。このモデルでコンデンサーのエネルギーを考えることは理解の一助となるかもしれません。

右図のように考えると,高さVまでもちあげられた電荷(水)はコンデンサー(貯水池)におっこちておちつく過程でエネルギーを失います。満杯になったときコンデンサー(貯水池)に蓄えられた電荷(水)の電場による(重力による)位置エネルギーは半分の高さV/2(重心)に電荷Q(水の質量)を集中させたのと同等になるわけです。

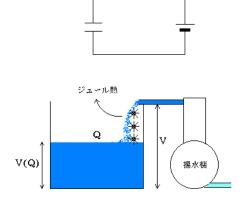電圧を徐々に上げながら微小な電流で充電すれば , ジュール熱による損失をおさえて電源の供給する仕事を QV/2 に近づけることができます。



以上のことが納得できれば、最初の問題は「考えすぎる」ことなく正答が得られるのではないかと思います。